

משימה ג'

אורי ויעל חיברו מעגל חשמלי הכולל את הרכיבים הבאים - מפסק, חוטים מוליכים, נורה ובית סוללות עם שתי סוללות. הנורה לא נדלקה!

נסו לחבר מעגל חשמלי זהה לזה שאורי ויעל חיברו

האם הנורה במעגל שלכם דולקת?

הציעו לאורי ויעל לפחות שתי סיבות שבגללן הנורה לא נדלקת, והציעו דרכים לבדיקתן
